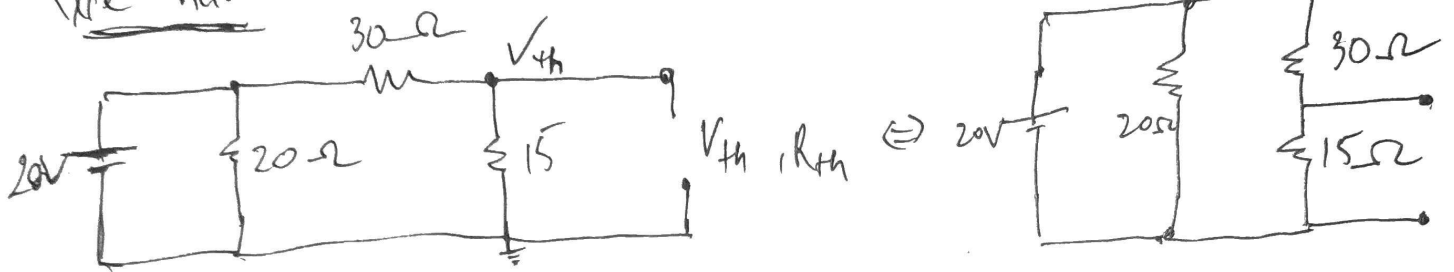


What to
105355311

We have:



$$\Rightarrow V_{th} = 20 \cdot \frac{15}{30+15} = \frac{20 \times 15}{45} = \frac{300}{45} = \frac{20}{3} \text{ (V)} \quad (\text{voltage divider})$$

For R_{th} , we have: (short circuit the source of voltage)



$$\Rightarrow R_{th} = 30\Omega \parallel 15\Omega = \frac{30 \times 15}{30+15} = 10(\Omega)$$

Theremin Equivalent:

