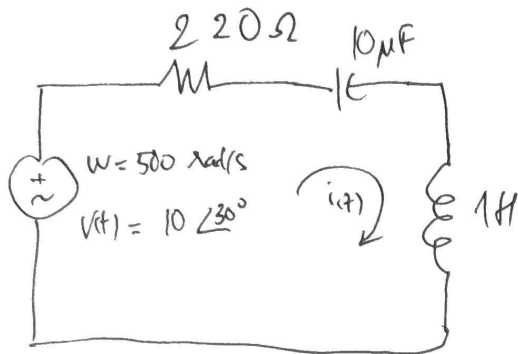


Nhat Ho
105355311



We have: $z_c = \frac{-j}{\omega C} = \frac{-j}{500 \times 10 \times 10^{-6}} = -200j (\Omega)$

$$z_L = j\omega L = j \times 500 \times 1 = 500j (\Omega)$$

$$\Rightarrow z_{\text{total}} = R + z_c + z_L = 220 + 500j - 200j$$

$$\Rightarrow z_{\text{total}} = 220 + 300j (\Omega)$$

$$\Rightarrow i(t) = \frac{v(t)}{z_{\text{total}}} = \frac{10 \angle 30^\circ}{220 + j300} = 0.0246 - j0.011 (\text{A})$$

$$= 0.027 \angle -23.75^\circ$$

$$\left(i(t) = \frac{10 \angle 30^\circ}{220 + j300} = \frac{10 \angle 30^\circ}{372.02 \angle 53.75^\circ} = 0.027 \angle -23.75^\circ \right)$$

$$\Rightarrow \boxed{\begin{aligned} i(t) &= 0.0246 - j0.011 (\text{A}) \\ &= 0.027 \angle -23.75^\circ (\text{A}) \end{aligned}}$$