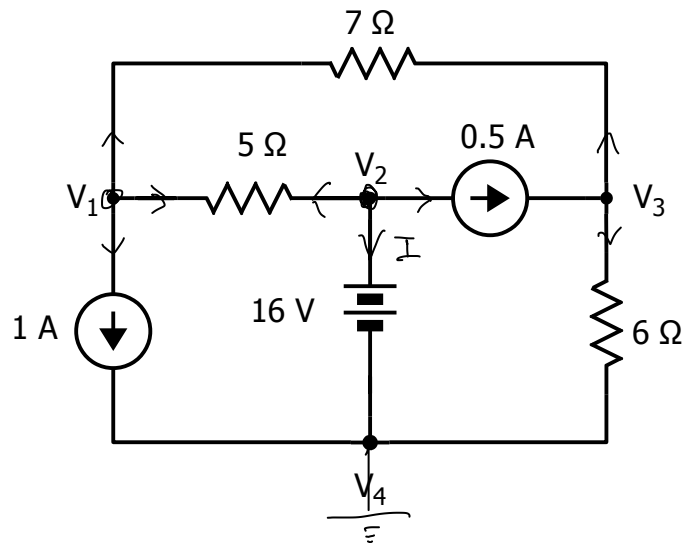


EE3 Fall 2020
Homework Problem 2

Nhat Ho
105 355 311

Find the current through the battery, two ways:

- with V_4 as the reference node
- with V_2 as the reference node



⊕ V_4 as the reference node:

⊕ $V_2 = 16V$

$$\frac{V_2 - V_1}{5} + 0.5 + I = 0 \Rightarrow \frac{16 - V_1}{5} + 0.5 + I = 0$$

$$\Rightarrow 16 - V_1 + 2.5 + 5I = 0 \Leftrightarrow V_1 - 5I = 18.5 \quad (1)$$

$$\oplus \frac{V_1 - V_2}{5} + \frac{V_1 - V_3}{7} + 1 = 0 \Leftrightarrow \frac{V_1 - 16}{5} + \frac{V_1 - V_3}{7} + 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow 7(V_1 - 16) + 5(V_1 - V_3) + 35 = 0$$

$$\Leftrightarrow 12V_1 - 5V_3 = 77 \quad (2)$$

$$\oplus \frac{V_3 - V_1}{7} + \frac{V_3}{6} = 0.5 \Leftrightarrow 6(V_3 - V_1) + 7V_3 = 21$$

$$\Leftrightarrow 13V_3 - 6V_1 = 21 \quad (3)$$

From (2) & (3) $\Rightarrow \begin{cases} V_1 = 8.78V \\ V_3 = 5.67V \end{cases}$

From (1) $\Rightarrow I = \frac{V_1 - 18.5}{5}$

$$\Rightarrow I = \frac{8.78 - 18.5}{5} = -1.944(A)$$

\Rightarrow Current through the battery:


$$I = -1.944(A) \text{ from top to bottom } (V_2 \rightarrow V_4)$$

$$\text{Or } I = 1.944(A) \text{ from bottom to the top } (V_4 \rightarrow V_2)$$

⊕ V_2 as the reference:

$$V_4 = -16V$$

We have:

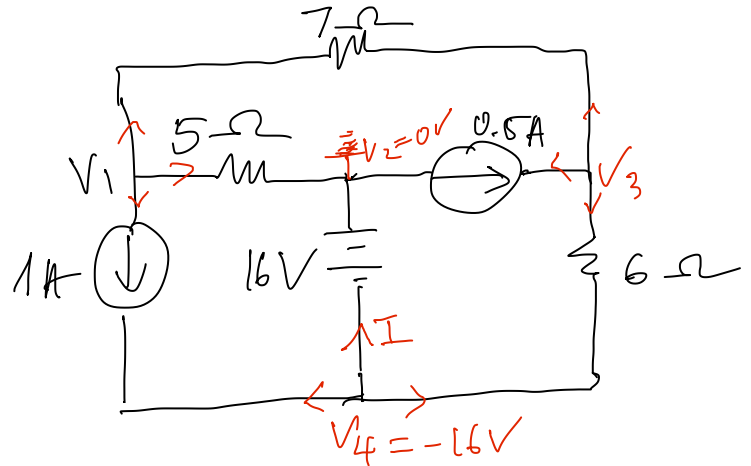

$$\frac{I + \frac{V_4 - V_3}{6}}{6} = 1 \Leftrightarrow 6I + V_4 - V_3 = 6$$

$$\Leftrightarrow 6I - 16 - V_3 = 6$$

$$\Leftrightarrow 6I - V_3 = 22 \quad (1)$$

$$\frac{V_1 - V_3}{7} + \frac{V_1}{5} + 1 = 0 \Leftrightarrow 5V_1 - 5V_3 + 7V_1 + 35 = 0$$

$$\Leftrightarrow 12V_1 - 5V_3 + 35 = 0$$

$$\Leftrightarrow 12V_1 - 5V_3 = -35 \quad (2)$$

$$\frac{V_3 - V_1}{7} + \frac{V_3 - V_4}{6} = 0.5 \Leftrightarrow 6V_3 - 6V_1 + 7V_3 - 7V_4 = 21$$

$$\Leftrightarrow 13V_3 - 6V_1 - 7V_4 = 21$$

$$\Leftrightarrow 13V_3 - 6V_1 - 7(-16) = 21$$

$$\Leftrightarrow \boxed{6V_1 - 13V_3 = 91} \text{ (3)}$$

$$\text{From (2) \& (3)} \Rightarrow \begin{cases} V_1 = -7.22 \text{ V} \\ V_3 = -10.333 \text{ V} \end{cases}$$

$$\text{From (1), } 6I - V_3 = 22$$

$$\Rightarrow I = \frac{22 + V_3}{6} = \frac{22 - 10.333}{6}$$

$$\Rightarrow I = 1.944 \text{ (A)}$$

\Rightarrow current through the battery:

$I = 1.944 \text{ (A)}$ from bottom to the top ($V_4 \rightarrow V_2$)

or $I = -1.944 \text{ (A)}$ from top to bottom ($V_2 \rightarrow V_4$)