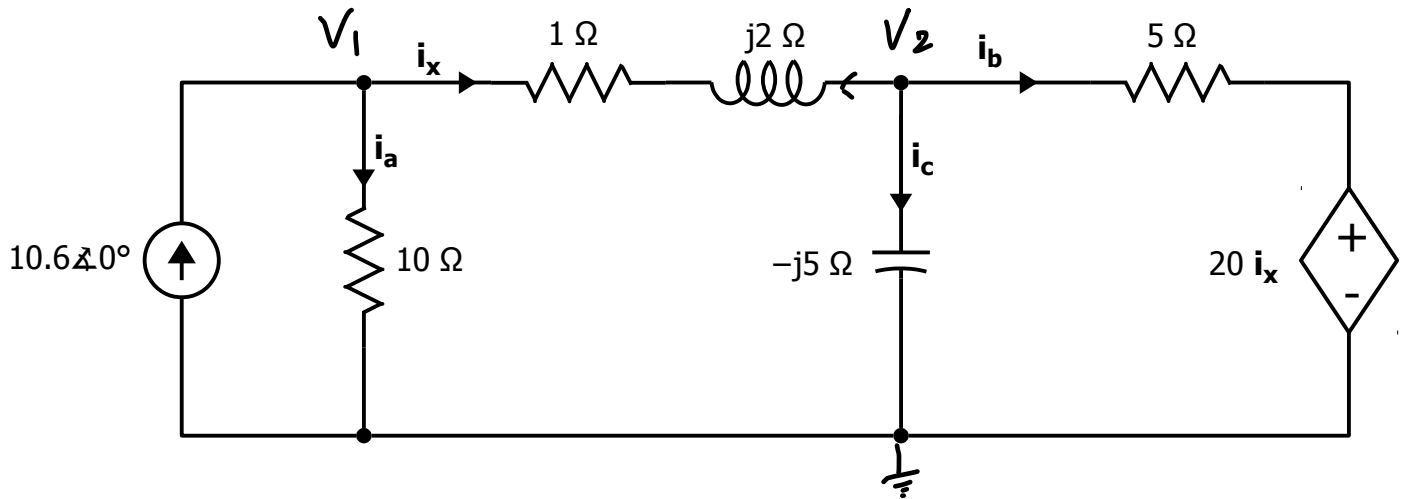


EE3 Fall 2020
Homework Problem 6

Nhat Ho
105 3553 11



Find the currents i_a , i_b , and i_c in this sinusoidal steady-state circuit.

Because $\frac{V_1 - V_2}{1 + 2j} = i_x$

We have:

$$\textcircled{+} \frac{V_1}{10} + \frac{V_1 - V_2}{1 + 2j} - 10.6 \angle 0^\circ = 0 \quad (\text{KCL at } V_1)$$

$$\Rightarrow V_1(1 + 2j) + 10(V_1 - V_2) = 10(1 + 2j) \times 10.6 \angle 0^\circ$$

$$\Rightarrow V_1(1 + 2j) + 10V_1 - 10V_2 = 106 + 212j$$

$$\Rightarrow (11 + 2j)V_1 - 10V_2 = 106 + 212j \quad \textcircled{1}$$

$\textcircled{+}$ Because: $V_2 = i_b(-j5 \Omega) + 20i_x \Rightarrow i_b = \frac{V_2 - 20i_x}{5 \Omega}$

$$\Rightarrow \frac{V_2 - V_1}{1 + 2j} + \frac{V_2}{-j5} + \frac{V_2 - 20i_x}{5} = 0 \quad (\text{KCL at } V_2)$$

$$\Rightarrow -\frac{V_1 - V_2}{1 + 2j} - \frac{V_2}{5j} + \frac{V_2 - 20i_x}{5} = 0$$

$$\Leftrightarrow -i_x - \frac{V_2}{5j} + \frac{V_2 - 20i_x}{5} = 0$$

$$\Leftrightarrow -5j i_x - V_2 + j(V_2 - 20i_x) = 0$$

$$\Leftrightarrow -5j i_x - V_2 + jV_2 - 20j i_x = 0$$

$$\Leftrightarrow -25j i_x + (j-1)V_2 = 0$$

$$\Leftrightarrow 25j i_x - (j-1)V_2 = 0$$

$$\Leftrightarrow 25j \frac{V_1 - V_2}{1+2j} - (j-1)V_2 = 0$$

$$\Leftrightarrow 25j(V_1 - V_2) - (1+2j)(j-1)V_2 = 0$$

$$\Leftrightarrow 25j V_1 - 25j V_2 - (-3-j)V_2 = 0$$

$$\Leftrightarrow 25j V_1 - 25j V_2 + (j+3)V_2 = 0$$

$$\Leftrightarrow 25j V_1 + (j+3-25j)V_2 = 0$$

$$\Leftrightarrow 25j V_1 + (3-24j)V_2 = 0 \quad (2)$$

from ① & ②, we have:

$$\begin{cases} (11+2j)V_1 - 10V_2 = 106 + 212j & (1) \\ 25j V_1 + (3-24j)V_2 = 0 & (2) \end{cases}$$

$$\textcircled{2} \Leftrightarrow V_2 = \frac{-25j V_1}{3-24j} \quad \text{Plug in to ①, we have:}$$

$$\Rightarrow (11+2j)V_1 + 10 \frac{25j V_1}{3-24j} = 106 + 212j$$

$$\Leftrightarrow (11+2j)(3-24j)V_1 + 250j V_1 = (3-24j)(106 + 212j)$$

$$\Leftrightarrow (81 - 258j)V_1 + 250j V_1 = 5406 - 1908j$$

$$\Leftrightarrow (81 - 8j)V_1 = 5406 - 1908j$$

$$\Rightarrow V_1 = \frac{5406 - 1908j}{81 - 8j} = 68.4 - 16.8j \text{ (V)}$$

$$\Rightarrow \boxed{V_1 = 68.4 - 16.8j \text{ (V)}}$$

$$\Rightarrow V_2 = \frac{-25j V_1}{3 - 24j} = \frac{-25j}{3 - 24j} \times \frac{5406 - 1908j}{81 - 8j}$$

$$\Rightarrow V_2 = \frac{-47,700 - 135,150j}{51 - 1968j}$$

$$\Rightarrow \boxed{V_2 = 68 - 26j \text{ (V)}}$$

So, we have:

$$\textcircled{1} i_a = \frac{V_1}{10\Omega} = \frac{68.4 - 16.8j}{10\Omega} = 6.84 - 1.68j \text{ (A)}$$

$$\textcircled{1} i_x = \frac{V_1 - V_2}{1 + 2j} = \frac{68.4 - 16.8j - 68 + 26j}{1 + 2j}$$

$$\Rightarrow i_x = 3.76 + 1.68j \text{ (A)}$$

$$\Rightarrow i_b = \frac{V_2 - 20i_x}{5} = \frac{68 - 26j - 20(3.76 + 1.68j)}{5}$$

$$\Rightarrow i_b = -1.44 - 11.92j \text{ (A)}$$

$$\oplus i_c = \frac{V_2}{-5j} = \frac{68 - 26j}{-5j} = 5.2 + 13.6j \text{ (A)}$$

Finally, we have:

$$i_a = 6.84 - 1.68j \text{ (A)}$$

$$i_b = -1.44 - 11.92j \text{ (A)}$$

$$i_c = 5.2 + 13.6j \text{ (A)}$$