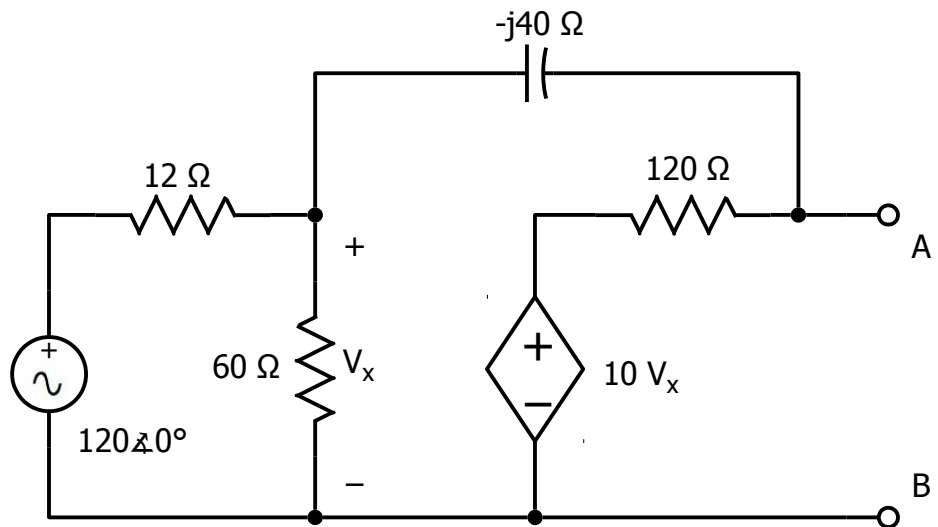


EE3 Fall 2020
Homework Problem 8


What to
105355311

Find the Thévenin Equivalent of this circuit.



We need to find R_{th} & V_{th}

① We can have:

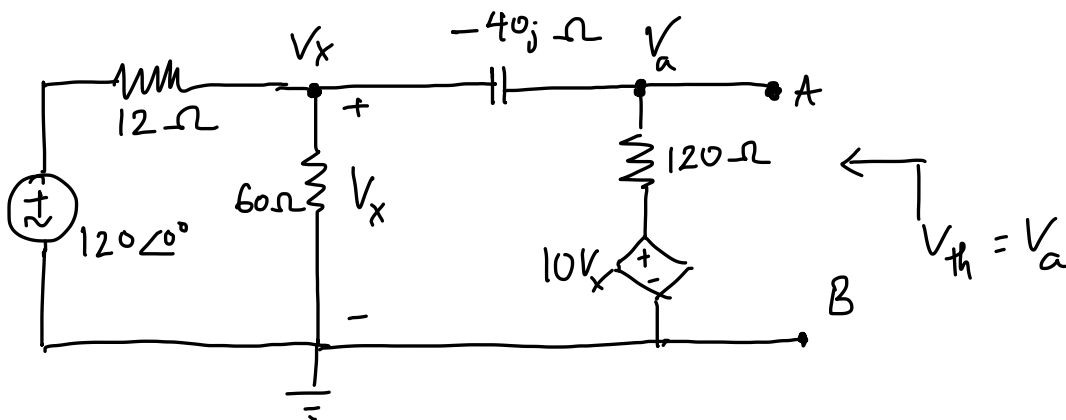

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{V_x - 120\angle 0}{12\Omega} + \frac{V_x}{60\Omega} + \frac{V_x - V_a}{-40j} &= 0 \quad (\text{KCL}) \quad \textcircled{I} \\ \frac{V_a - V_x}{-40j} + \frac{V_a - 10V_x}{120} &= 0 \quad (\text{KCL}) \quad \textcircled{II} \end{aligned} \right.$$

$$\text{From (I), } \frac{V_x - 120 \angle 0^\circ}{12 \Omega} + \frac{V_x}{60 \Omega} + \frac{V_x - V_a}{-40j} = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{5(V_x - 120 \angle 0^\circ) + V_x}{60} + \frac{(V_x - V_a)j}{40} = 0$$

$$\Leftrightarrow 5(V_x - 120 \angle 0^\circ) + V_x + 1.5j(V_x - V_a) = 0$$

$$\Leftrightarrow 5V_x - 600 \angle 0^\circ + V_x + 1.5j V_x - 1.5j V_a = 0$$

$$\Leftrightarrow (6 + 1.5j) V_x - 1.5j V_a = 600 \angle 0^\circ = 600 \quad \textcircled{\text{III}}$$

$$\text{From (II), } \frac{V_a - V_x}{-40j} + \frac{V_a - 10V_x}{120} = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{3j(V_a - V_x)}{120} + \frac{V_a - 10V_x}{120} = 0$$

$$\Leftrightarrow 3j V_a - 3j V_x + V_a - 10V_x = 0$$

$$\Leftrightarrow (3j + 1) V_a - (3j + 10) V_x = 0 \Leftrightarrow (3j + 1) V_a = (3j + 10) V_x$$

$$\Leftrightarrow V_x = \frac{3j + 1}{3j + 10} \cdot V_a \quad \text{Plug it into } \textcircled{\text{III}}, \text{ we have:}$$

$$\textcircled{\text{II}} \Leftrightarrow (6 + 1.5j) \cdot \frac{3j+1}{3j+10} V_a - 1.5j V_a = 600$$


$$\Leftrightarrow \left[\frac{(6 + 1.5j)(3j+1)}{3j+10} - 1.5j \right] V_a = 600$$

$$\Leftrightarrow \frac{(1.5 + 19.5j) - 1.5j(3j+10)}{3j+10} V_a = 600$$

$$\Leftrightarrow \frac{6 + 4.5j}{3j+10} V_a = 600 \Leftrightarrow V_a = \frac{600(3j+10)}{6 + 4.5j}$$

$$\Leftrightarrow V_a = V_{th} = 784 - 288j \text{ (V)}$$

⊕ Find R_{th} : we have:

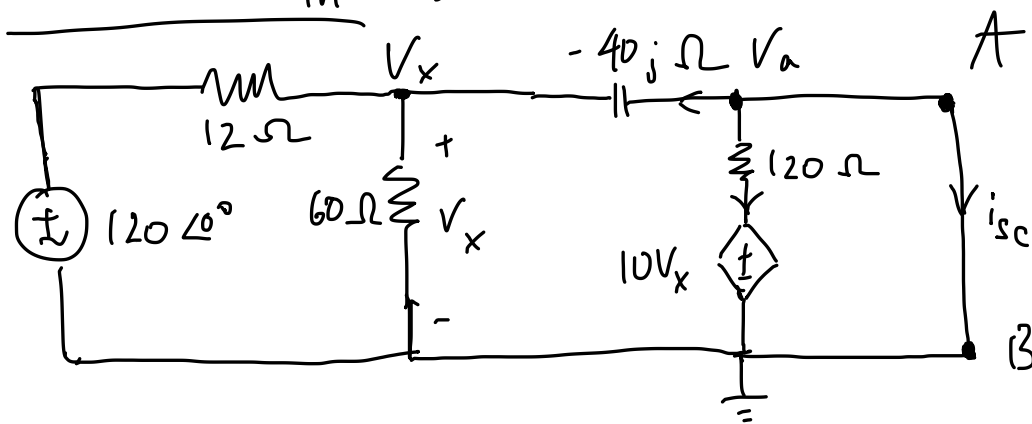

$$\Rightarrow V_a = V_b = 0 \text{ V}$$

$$\frac{V_x - 120\angle 0^\circ}{12\Omega} + \frac{V_x}{60\Omega} + \frac{V_x - V_a}{-40j\Omega} = 0, \text{ because } V_a = 0 \text{ (KCL)}$$

$$\Leftrightarrow \frac{V_x - 120 \angle 0^\circ}{12 \Omega} + \frac{V_x}{60 \Omega} + \frac{V_x}{-40j} = 0$$

$$\Rightarrow 5(V_x - 120 \angle 0^\circ) + V_x + 1.5j V_x = 0$$

$$\Rightarrow 5V_x - 600 \angle 0^\circ + V_x + 1.5j V_x = 0$$

$$\Rightarrow (6 + 1.5j)V_x = 600 \angle 0^\circ$$

$$\Rightarrow V_x = \frac{600 \angle 0^\circ}{6 + 1.5j}$$

We also have: $\frac{V_a - V_x}{-40j \Omega} + \frac{V_a - 10V_x}{120 \Omega} + i_{sc} = 0$

$$\Rightarrow \frac{-V_x}{-40j} - \frac{10V_x}{120} + i_{sc} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{-jV_x}{40} - \frac{10V_x}{120} + i_{sc} = 0$$

$$\Rightarrow i_{sc} = \frac{jV_x}{40} + \frac{10V_x}{120} = \frac{3jV_x + 10V_x}{120}$$

$$\Rightarrow i_{sc} = \frac{(3j + 10)V_x}{120} = \frac{3j + 10}{120} \cdot \frac{600 \angle 0^\circ}{6 + 1.5j}$$

$$\Rightarrow R_{th} = \frac{V_{th}}{i_{sc}} = \frac{(784 - 288j)(6 + 1.5j) \cdot 120}{(3j + 10) 600 \angle 0^\circ}$$

$$\Rightarrow R_{th} = 91.2 - 38.4j (\Omega)$$

Finally, the Thévenin equivalent of the circuit.

